

# Rechnerorganisation

## Sommersemester 2022 – 7. Vorlesung

Prof. Stefan Roth, Ph.D.

Technische Universität Darmstadt

12. Juni 2023




# Inhalt

- 1 Mikroarchitekturen von Rechnersystemen
- 2 Mikroarchitektur eines ARM-Prozessors
- 3 Eintakt-Prozessor
- 4 Zusammenfassung und Ausblick
- 5 Literatur

# Mikroarchitekturen von Rechnersystemen



# Schichtenmodell eines Computers

 

# Komponenten eines Rechnersystems

 


Abbildung: Komponenten eines Rechnersystems (verfeinerte Darstellung)

Anmerkung: Die Komponenten eines Rechnersystems müssen in der Regel eine gemeinsame Zeitbasis haben, damit das Zusammenspiel funktioniert. Diese Zeitbasis nennt man auch Takt/Taktsignal/Systemtakt.

# Mikroarchitektur [HH16, S. 385 - 484]

- Einführung in die Mikroarchitektur
- Eintakt-Prozessor
- Mehrtakt-Prozessor
- Pipeline-Prozessor
- Analyse der Rechenleistung
- Ausnahmebehandlung
- Weiterführende Themen

# Einführung in die Mikroarchitektur

## Mikroarchitektur

- Hardware-Implementierung einer Architektur

## Prozessor/Rechnersystem

- **Datenpfad:** verbindet funktionale Blöcke
- **Kontrollpfad:** Steuersignale/Steuerwerk

# Mikroarchitektur

- Mehrere Implementierungen für eine Architektur (hier ARM<sup>®</sup>) möglich
- Unterscheidung ist der Takt bzw. die Art der Befehlsausführung
- Wie wird ein Befehl<sup>1</sup>, z. B. **add**, ausgeführt?

## Eintakt-Implementierung<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Im Folgenden wird der Begriff Eintakt-Prozessor verwendet.

- ▶ Jeder Befehl wird in einem Takt ausgeführt.

## Mehrtakt-Implementierung

- ▶ Jeder Befehl wird in Teilschritte zerlegt.

## Pipelined-Implementierung

- ▶ Jeder Befehl wird in Teilschritte zerlegt. Mehrere Teilschritte werden gleichzeitig (parallel) ausgeführt.

<sup>1</sup>Instruktion, Maschinenbefehl



## Mikroarchitektur eines ARM-Prozessors



# Aus Assembler-Programmierung bekannter Prozessor und bekannte Befehle

## Untermenge des ARM<sup>®</sup> Befehlssatzes

- Speicherbefehle: ldr, str
- Arithmetische/logische Befehle: add, sub, and, orr
- Sprungbefehle: b

## Beispiel aus letzter Vorlesung – Objekt-Programm Schleife.o

Schleife.o: file format elf32-littlearm

Disassembly of section .text:

00000000 <main>:

0: e3a00001 mov r0, #1

4: e3a01000 mov r1, #0

00000008 <WHILE>:

8: e3500c01 cmp r0, #256 ; 0x100

c: 0a000002 beq 1c <DONE>

[...]

- Assembler: `mov r0, #1`
- Maschinensprache: `e3a0 0001`  
`1110 0011 1010 0000 0000 0000 0000 0001`
- Dieser Maschinenbefehl enthält (kodiert) alle Informationen und Anweisungen, das Register r0 mit dem Wert 1 zu füllen.

# Architekturzustand


## Architekturzustand: auf Ebene der Architektur sichtbare Daten

- Für den Programmierer zugänglich

## Sichtbare Daten bestimmen den Zustand der Architektur

- PC (Program Counter, Befehlszähler)
- 16 Register
- Status-Flags
- Speicher

# Elemente des Architekturzustands

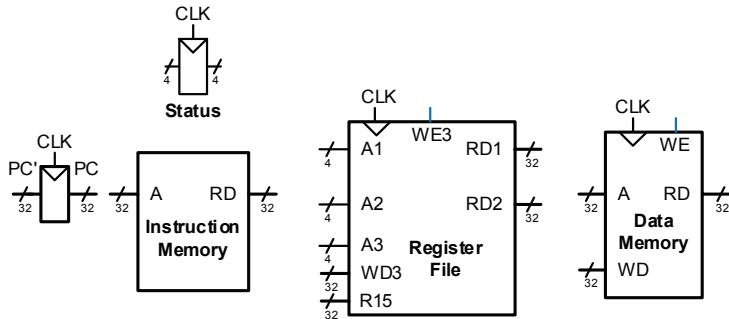

# Von-Neumann-Architektur, Harvard-Architektur, Speicher

## Von-Neumann-Architektur

- gemeinsamer Speicher für Maschinenbefehle und Daten

## Harvard-Architektur

- Befehlsspeicher und Datenspeicher sind getrennt

## Verhalten des Speichers


- Die Speicher können, bezogen auf den Takt, asynchron gelesen werden
- Die Speicher werden synchron mit dem Takt geschrieben

## Eintakt-Prozessor


 
# Eintakt-Prozessor, Vorgehensweise und Bitfelder eines Befehls


- Beginn der Entwicklung des Datenpfads mit dem Befehl `ldr`.
- Beispiel
  - ▶ `ldr r1, [r2, #5]`
  - ▶ `ldr Rd, [Rn, imm12]`







# Eintakt-Prozessor, Datenpfad 1dr Befehlsholphase

- 1. Befehl holen

 


## Eintakt-Prozessor, Datenpfad 1dr Register lesen

  - 2. Lesen der Quell-Operanden vom Registerfeld



# Eintakt-Prozessor, Datenpfad $\text{ldr immediate}$


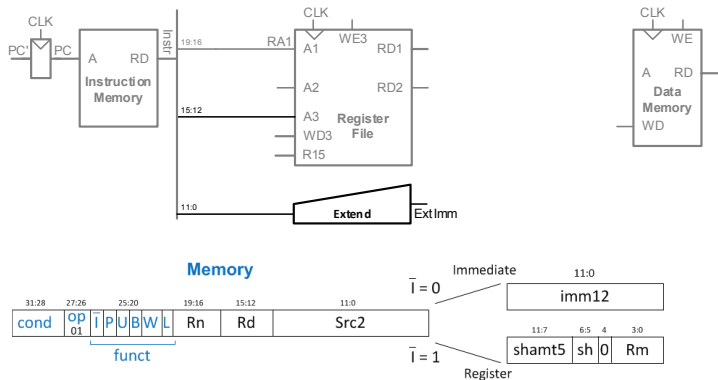
- 3. Erweiterung des immediates<sup>2</sup>. Der Offset ist als vorzeichenloser Wert (12 Bit) im Befehl gespeichert. **Extend** erweitert den Wert auf 32 Bit (mit Nullen).



<sup>2</sup>Direktwert



# Eintakt-Prozessor, Datenpfad Ldr Adressrechnung

## 4. Berechnung der Speicheradresse

  


# Eintakt-Prozessor, Datenpfad Ldr Speicher lesen

  - 5. Lesen der Daten aus dem Speicher und Schreiben in das Registerfeld




# Eintakt-Prozessor, Datenpfad 1dr PC erhöhen

 - 6. Berechnung der Adresse des nächsten Befehls




 
# Eintakt-Prozessor, Datenpfad 1dr Zugriff auf PC

- PC kann Quelle oder Ziel bei Instruktionen sein
  - ▶ Quelle: r15 muss im Registerfeld verfügbar sein. PC wird gelesen als aktueller PC + 8 (Zitat: aus historischen Gründen)
  - ▶ Ziel: Es muss möglich sein, PC als als Zielregister zu verwenden.


  
## Eintakt-Prozessor, Datenpfad str


- Erweiterungen des Datenpfads zur Realisierung des Befehls `str`
- Schreibe Datum vom Registerfeld in den Datenspeicher





 
# Eintakt-Prozessor, Datenpfad für arithmetische/logische Befehle

- mit immediate Src2; Steuersignal **ImmSrc**: wenn 0, Erweiterung um 24 Bit (für arithmetische/logische Befehle); wenn 1, Erweiterung um 20 Bit (für ldr/str)
- Schreibe ALUResult in Registerfeld (Register Rd)




**ADD Rd, Rn, imm8**

 

 
# Eintakt-Prozessor, Datenpfad für arithmetische/logische Befehle


- mit Register Src2
- Schreibe ALUResult in Registerfeld (Register Rd)



**ADD Rd, Rn, Rm**

 


# Arithmetisch Logische Einheit (ALU)

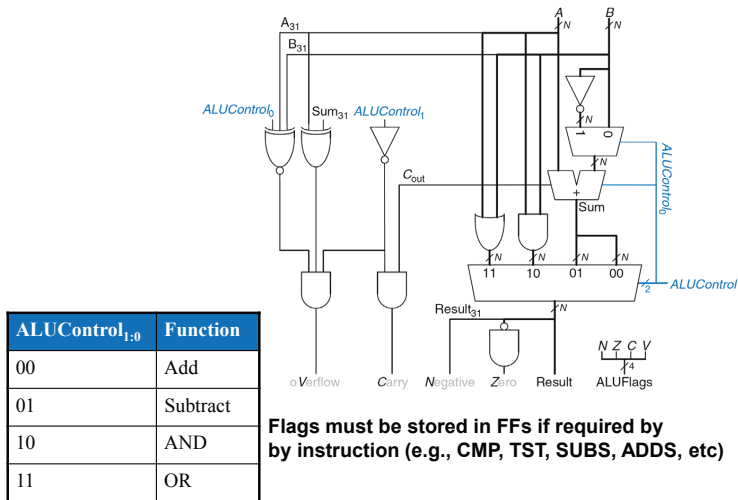

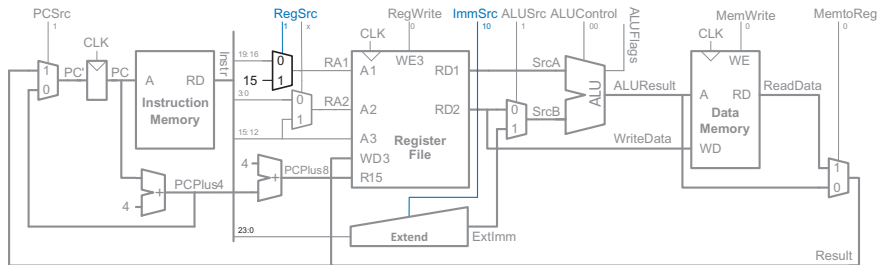
# Eintakt-Prozessor, Sprungbefehl b

- Berechnen der Sprungadresse
- $BTA = (ExtImm) + (PC + 8)$
- $ExtImm = Imm24 \ll 2$  inkl. Vorzeichenerweiterung




# Eintakt-Prozessor, ExtImm I

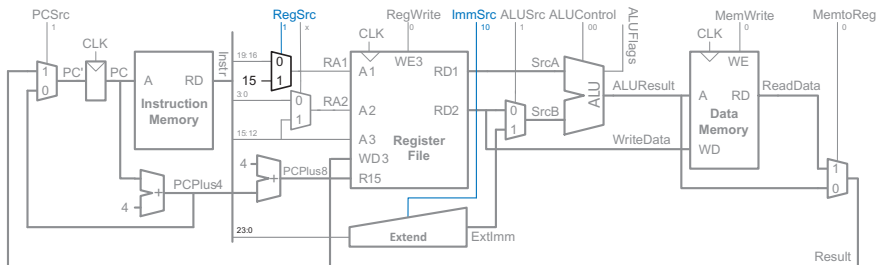

ImmSrc <sub>1:0</sub>	ExtImm	Beschreibung
00	{24'b0, Instr <sub>7:0</sub> }	Zero-extended imm8 (z. B. add)
01	{20'b0, Instr <sub>11:0</sub> }	Zero-extended imm12 (z. B. ldr/str)
10	{6{Instr <sub>23</sub> }, Instr <sub>23:000</sub> }	Sign-extended imm24 multiplied by 4 (z. B. b)

- Funktionserklärung der Einheit ExtImm
- Für die bisher vorgestellten Befehle sind unterschiedliche Funktionen notwendig
  - ▶ Die arithmetischen/logischen Befehle erlauben einen 8 Bit Wert als Direktwert und müssen entsprechend um 24 Bit erweitert werden (vgl. Zeile 1 in Tabelle).
  - ▶ Im Befehl `ldr` besteht die Möglichkeit, einen Direktwert der Breite 12 Bit zu speichern. Dieser Wert muss für die Adressrechnung auf 32 Bit erweitert werden. Es ist also notwendig, dass der Wert mit 20 Nullen zu einem 32 Bit Wert konkateniert wird (vgl. Zeile 2 in Tabelle).
  - ▶ Im Befehl `b` wird das Sprungziel als 24 Bit Adresse angegeben. Es ist eine vorzeichenrichtige Erweiterung vorzunehmen (vgl. Zeile 3 in Tabelle). Außerdem wird der Wert mit vier multipliziert (Linksshift um zwei Stellen).
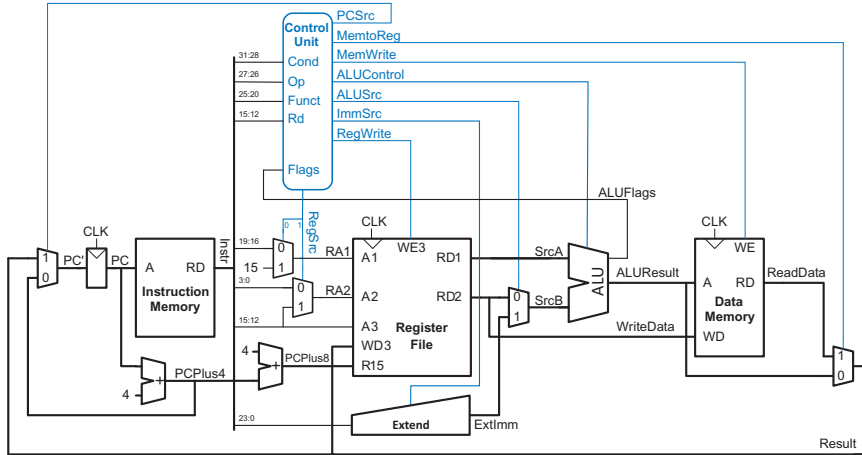
# Eintakt-Prozessor, Datenpfad und Kontrolleinheit




## Eintakt-Prozessor, Learning Nugget

- Learning Nugget 05 – Eintakt-Prozessor






# Eintakt-Prozessor, Kontrolleinheit

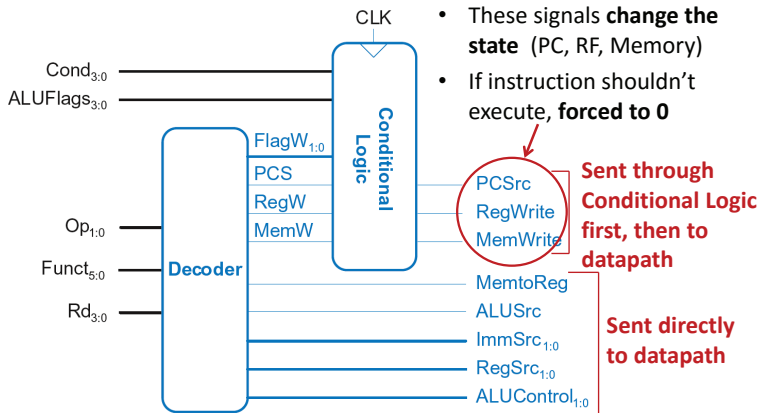


# Eintakt-Prozessor, Kontrolleinheit

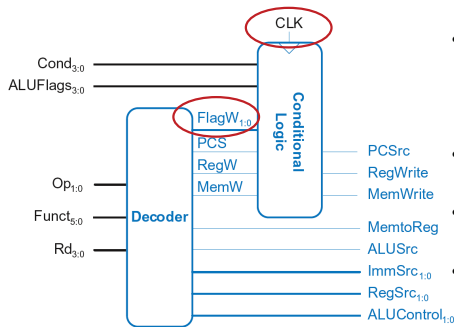


- **$FlagW_{1:0}$** : Flag Write signal, asserted when *ALUFlags* should be saved (i.e., on instruction with  $S=1$ )
- ADD, SUB update all flags (**NZCV**)
- AND, ORR only update **NZ** flags
- So, two bits needed:
  - $FlagW_1 = 1$** : NZ saved ( $ALUFlags_{3:2}$  saved)
  - $FlagW_0 = 1$** : CV saved ( $ALUFlags_{1:0}$  saved)

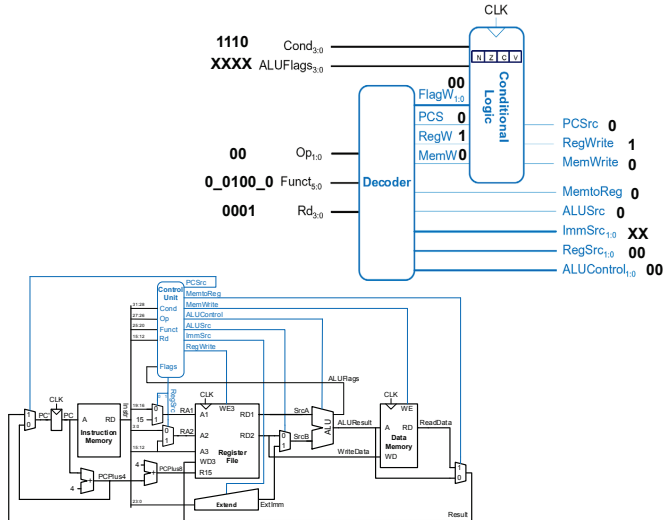
# Eintakt-Prozessor, Beispiel add r1,r2,r3


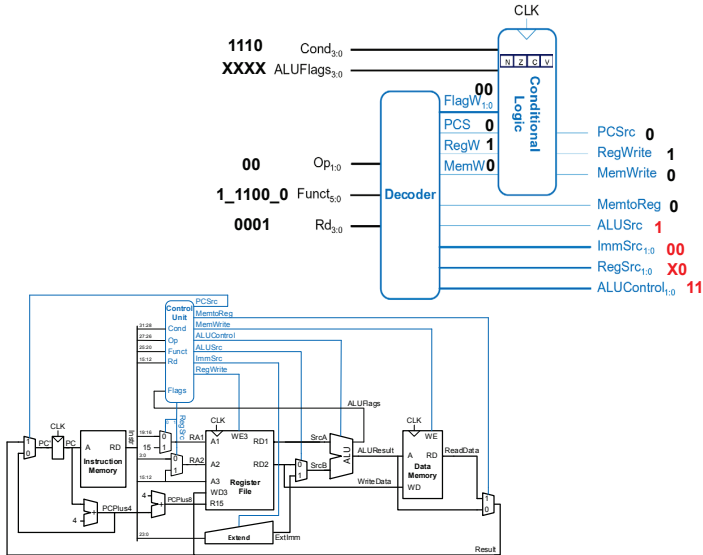
# Eintakt-Prozessor, Beispiel `orr r1,r2,#f0`



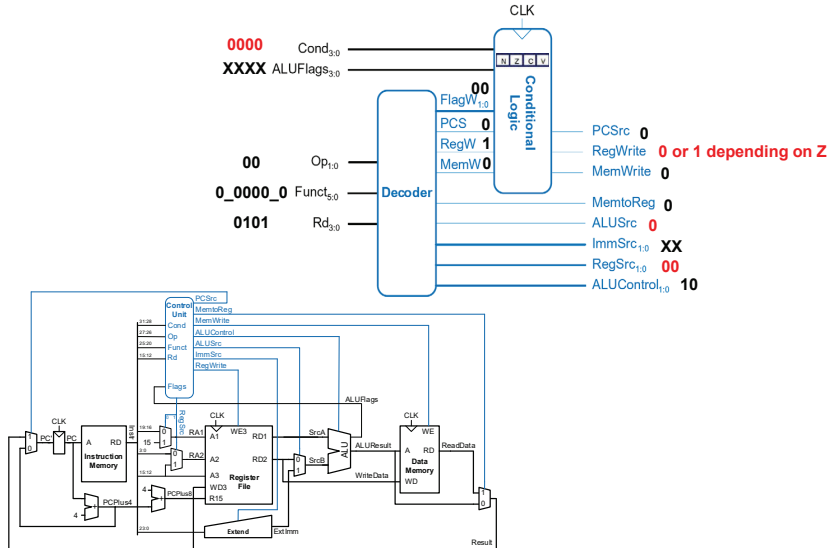
# Eintakt-Prozessor, Beispiel andeq r5,r6,r7




# ARM<sup>®</sup> Instruction Set, Condition Codes der Befehle

Code	Suffix	Flags	Bedeutung
0000	EQ	Z gesetzt	Gleich
0001	NE	Z ungesetzt	Nicht gleich
0010	CS oder HS	C gesetzt	$\geq$ für unsigned
0011	CC oder LO	C ungesetzt	$<$ für unsigned
0100	MI	N gesetzt	Negative
0101	PL	N ungesetzt	Positiv oder Null
0110	VS	V gesetzt	Overflow
0111	VC	V ungesetzt	Kein Overflow
1000	HI	C gesetzt und Z ungesetzt	$>$ für unsigned
1001	LS	C ungesetzt oder Z gesetzt	$\leq$ für unsigned
1010	GE	N und V sind gleich	$\geq$ für signed
1011	LT	N und V sind ungleich	$<$ für signed
1100	GT	Z ungesetzt, N und V sind gleich	$>$ für signed
1101	LE	Z gesetzt, N und V sind ungleich	$\leq$ für signed
1110	AL	werden ignoriert	immer
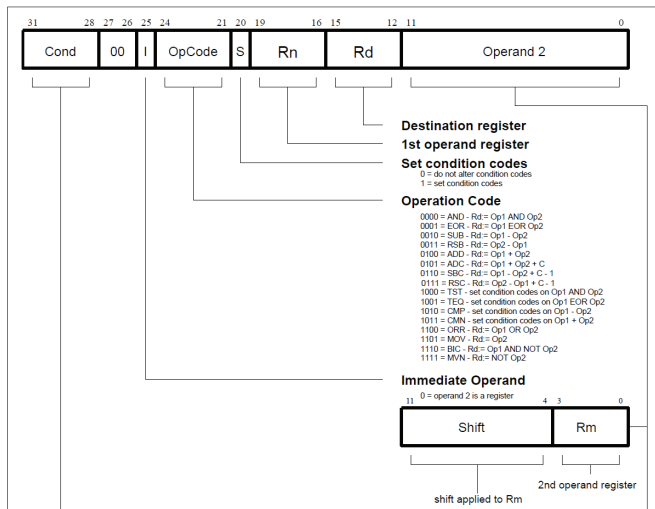
# ARM® Instruction Set, arithmetische/logische Befehle



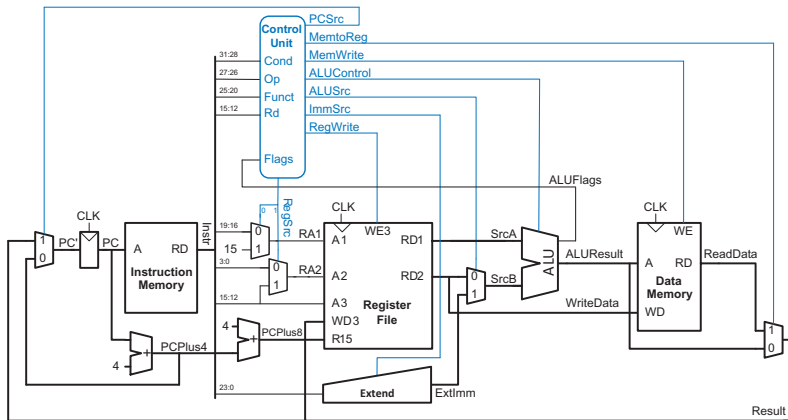
# Eintakt-Prozessor, Datenpfad und Kontrolleinheit





 
# Eintakt-Prozessor, Diskussion

- Eintakt-Prozessor: bearbeitet jeden Befehl in einem Takt
- drei Phasen der Befehlsausführung
  - ▶ Befehlsholphase
  - ▶ Befehlsdekodierung
  - ▶ Befehlsausführung
- Taktsignal: Periodendauer/Taktfrequenz ( $f = \frac{1}{T}$ )



- Die Länge des **Pfades**, der zur Ausführung eines Befehls durchlaufen wird, ergibt eine Ausführungszeit
- Der längste Pfad gibt dann die maximale Taktfrequenz vor

# Eintakt-Prozessor, Beispiele für Pfade

 

## Zusammenfassung und Ausblick



# Zusammenfassung und Ausblick

## Zusammenfassung

- Mikroarchitekturen von Rechnersystemen
- Eintakt-Prozessor, Entwicklung des Datenpfads

## Ausblick

- Mikroarchitekturen von Rechnersystemen
- Mehrtakt-Prozessor

- Ich habe die Terminologie im Kontext von Rechnerarchitekturen/Prozessorarchitekturen verstanden und kann diese richtig nutzen ✓
- Ich habe die Phasen der Befehlsverarbeitung verstanden und mir eingeprägt ✓
- Die Methodik, aus der Wirkung eines Maschinenbefehls einen Datenpfad zu konstruieren habe ich verstanden ✓
- Ich habe die Strukturierung einer Mikroarchitektur in **Datenpfad** und **Kontrollpfad** verstanden ✓
- Ich bin in der Lage, mir die Steuersignale aus der Funktion der auszuführenden Befehle herzuleiten ✓
- ...

# Literatur



- [BO10] Bryant, Randal E. und David R. O'Hallaron: *Computer Systems - A Programmer's Perspective*.  
Prentice Hall, 2010.
- [HH16] Harris, David Money und Sarah L. Harris: *Digital Design and Computer Architecture, ARM® Edition*.  
Morgan Kaufmann, 2016.